



Guía N°2: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Guía 2 /UNIDAD Nivelación
CURSO 1 MEDIO
Prof.: Eduardo Sepúlveda
FÍSICA

Nombre: _____ Curso: _____

OBJETIVO: Reconocen los componentes de un circuito.

1) Completa la siguiente tabla:

ELEMENTOS	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
Generador de corriente eléctrica		
Conductores		
Interruptor		
Receptores		
Resistencia eléctrica		



2) Utiliza lápiz de color rojo para marcar los circuitos que están en paralelo y color azul para marcar cuando el circuito está en serie:



