



Guía Nº3: RESISTENCIAS EQUIVALENTES
GUIA INFORMATIVA

Guía 3/UNIDAD NIVELACION
CURSO 1 MEDIO
Prof.: Eduardo Sepúlveda

Nombre: _____ Curso: _____

OBJETIVO: MA08 OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos, en serie y en paralelo

Lee con atención la siguiente información:

Semana del 12 al 16 de Abril

Calcular resistencia equivalentes en circuitos en serie, paralelos y mixtos.



Semana del 19 al 23 de Abril

Aplicar los contenidos trabajados la clase anterior en distintos tipos de circuitos.